

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

Instrumentação e Projeto de Circuitos



Circuitos RC e RL

**LETI – Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática**

Resposta Transitória

Circuito RC

■ Resposta a um “degrau” de tensão

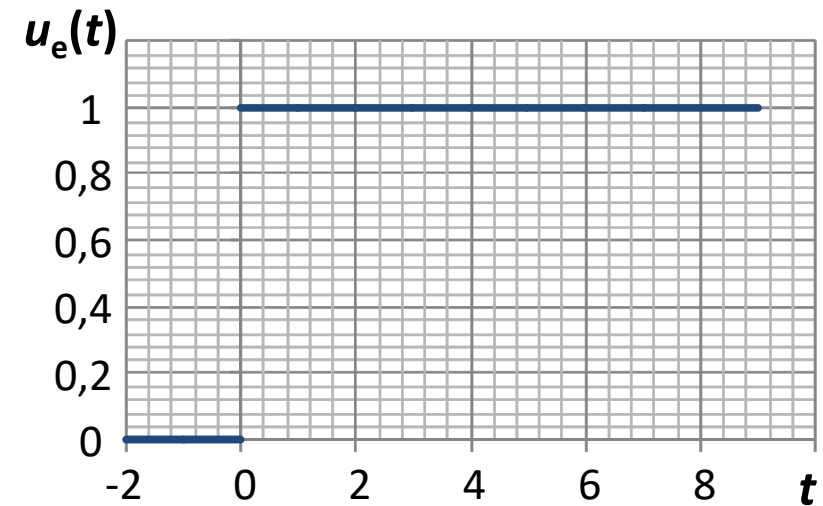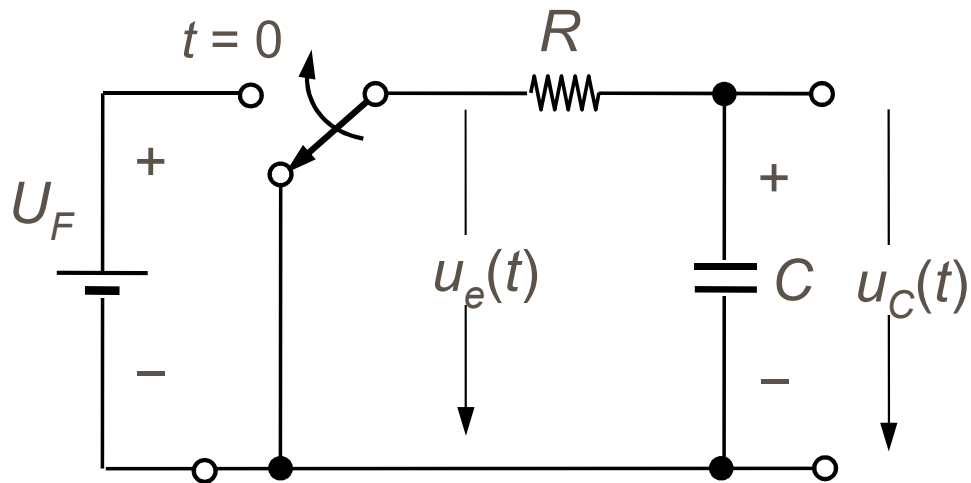

■ Resposta a um “degrau” de tensão


$$U_F = u_R + u_C = Ri + \frac{1}{C} \int_0^t i dt + v_C(0^+)$$

Solucionando a equação diferencial
(para $u_C(0^+) = 0V$) e fazendo $\tau = RC$,

$$\rightarrow i(t) = \frac{U_F}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$\rightarrow u_R = R \cdot i = U_F e^{-\frac{t}{\tau}}$$
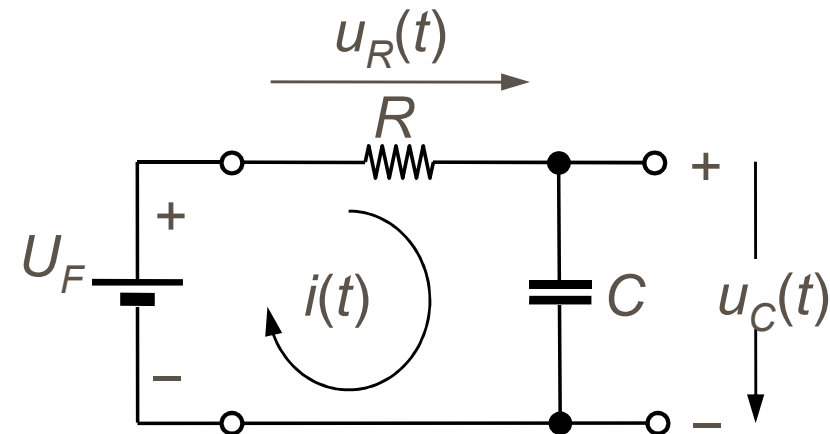
$$\rightarrow u_C = U_F - u_R = U_F (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$




Circuito RC

■ Resposta a um “degrau” de tensão

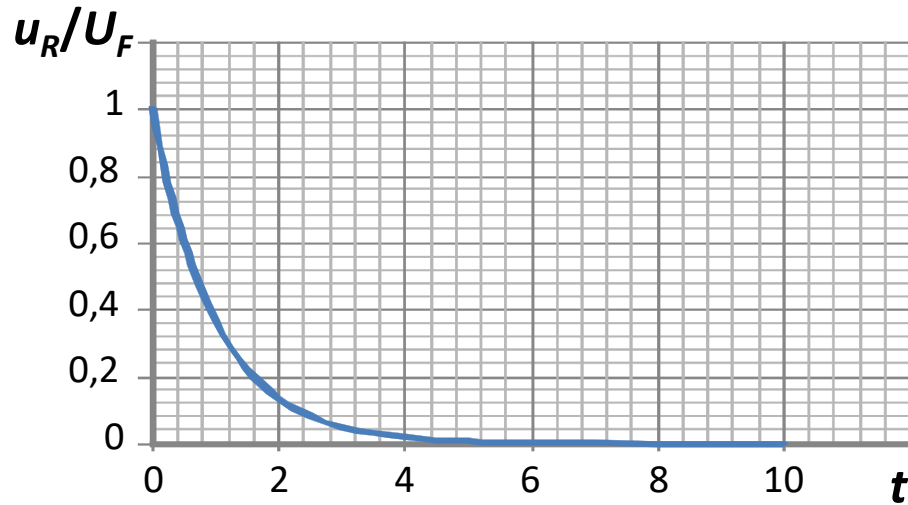


$$u_R = U_F e^{-\frac{t}{\tau}}$$

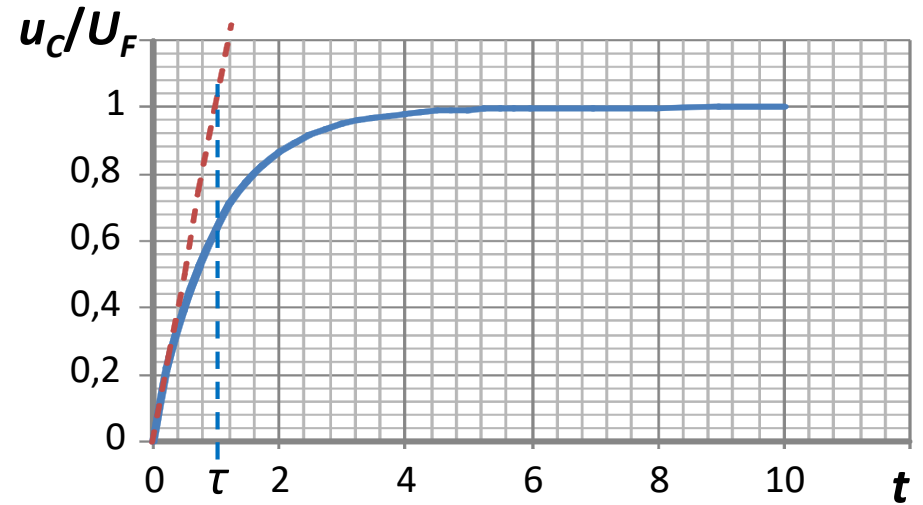

$$u_C = U_F (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$


Circuito RC

■ Resposta a um “degrau” de tensão

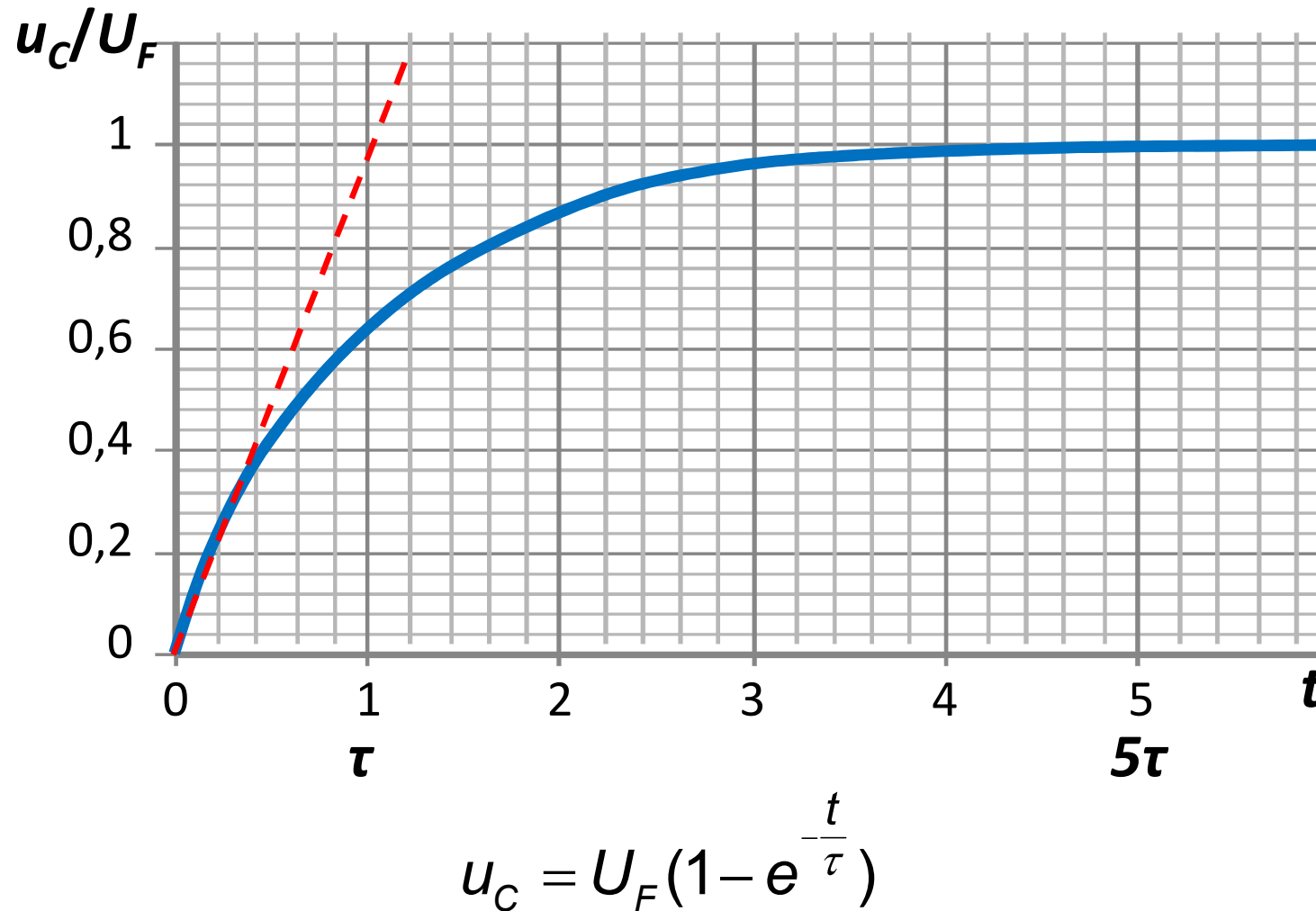

Circuito RC

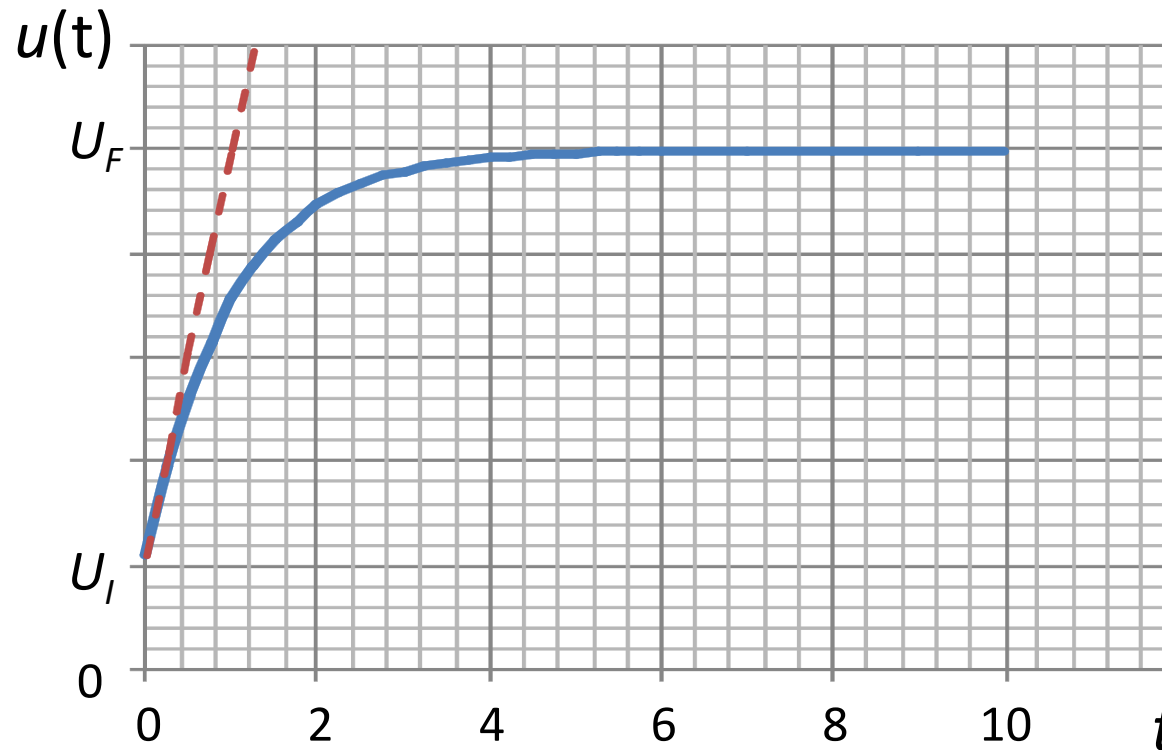
- Caso geral para qualquer tensão inicial (U_I) e tensão final (U_F)



$$u(t) = U_F + (U_I - U_F) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{ou} \quad u(t) = U_I + (U_F - U_I)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Circuito RC


■ Resposta a um “degrau” de tensão

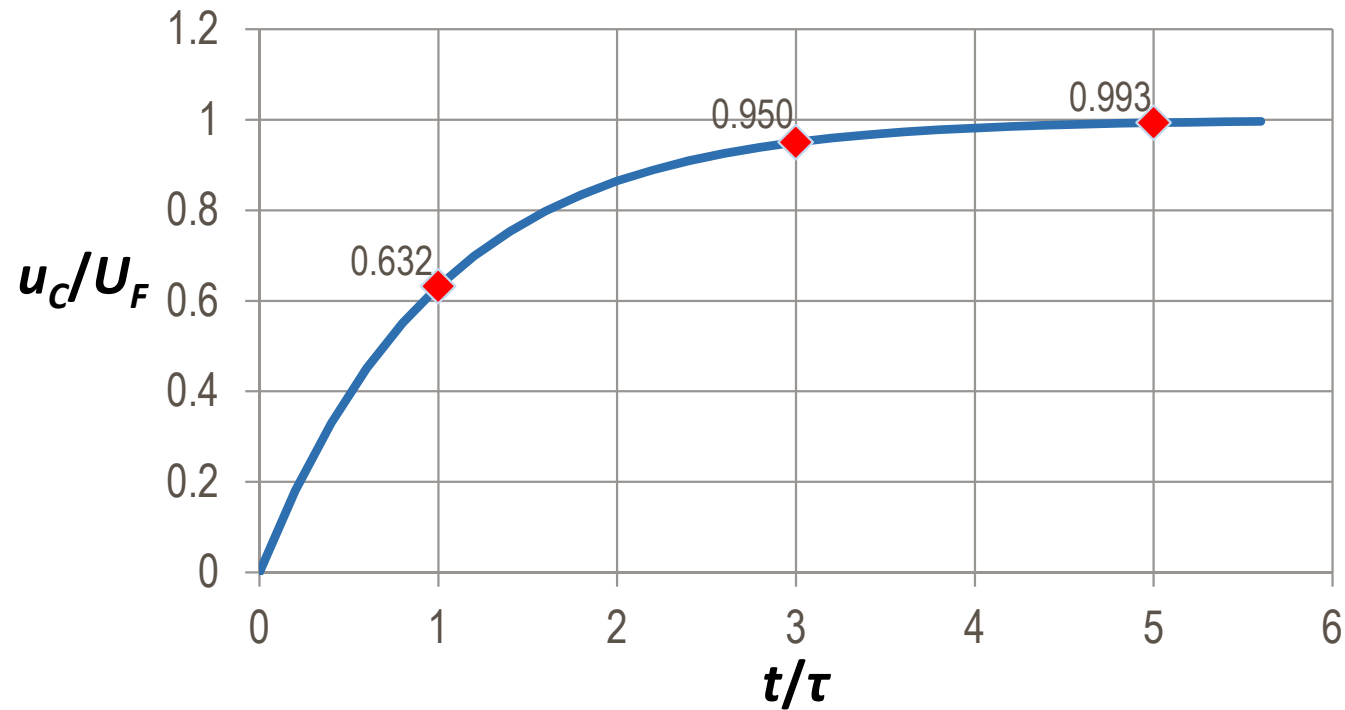

t	u_C/U_f
τ	0.632
3τ	0.950
5τ	0.993


Circuito RC

■ Resposta a um “degrau” de tensão

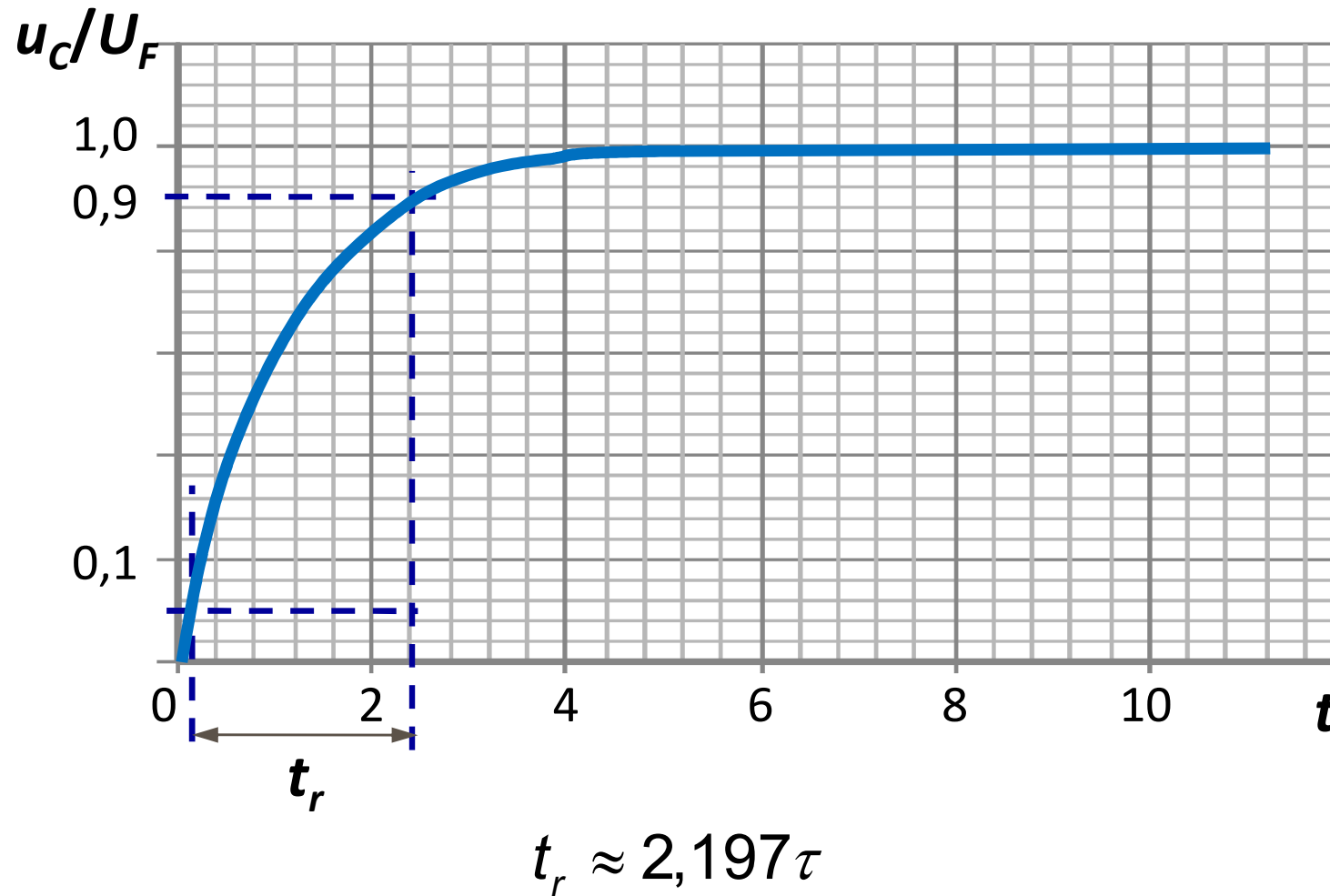



Circuito RC

■ Resposta a um “degrau” de tensão

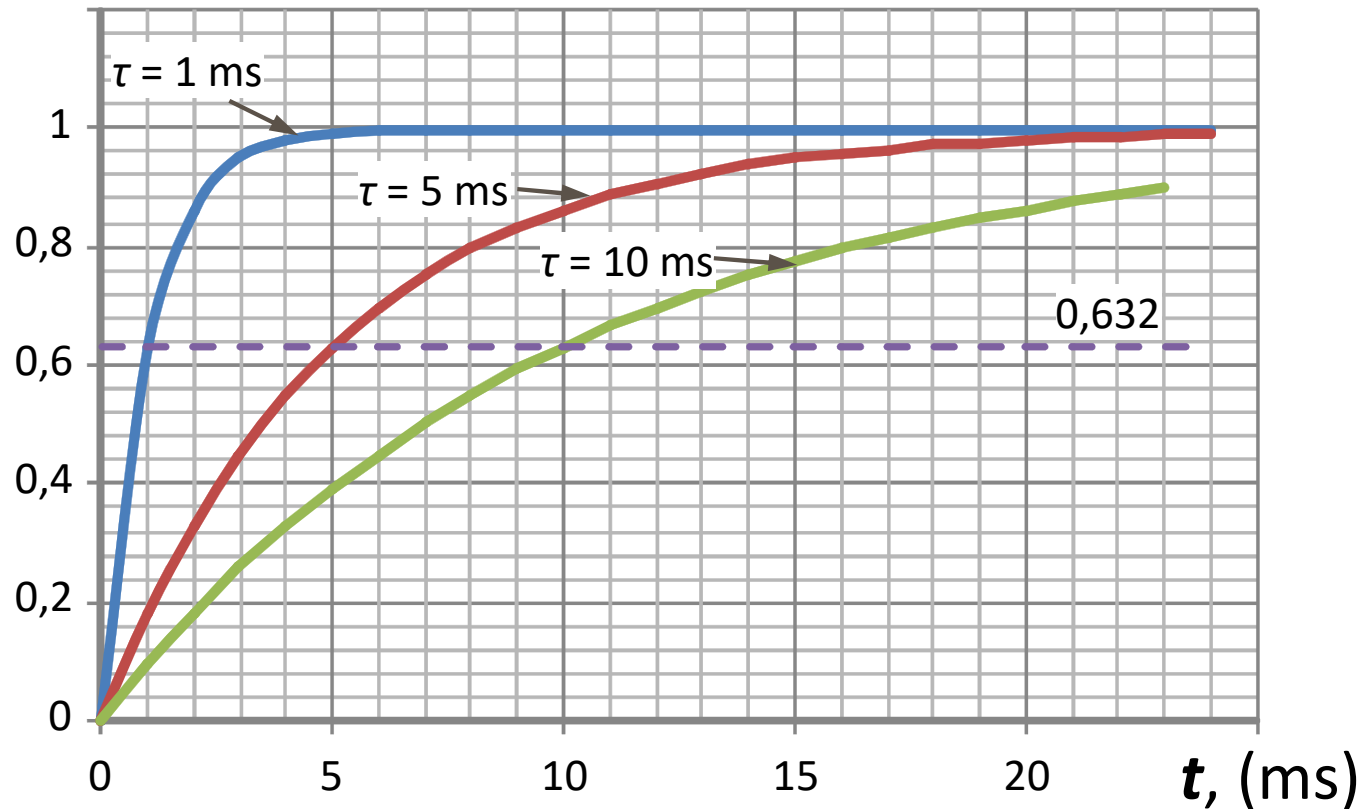

Para $t = \tau \rightarrow u_C \approx 0,632 U_F$

■ Resposta a um “degrau” de tensão

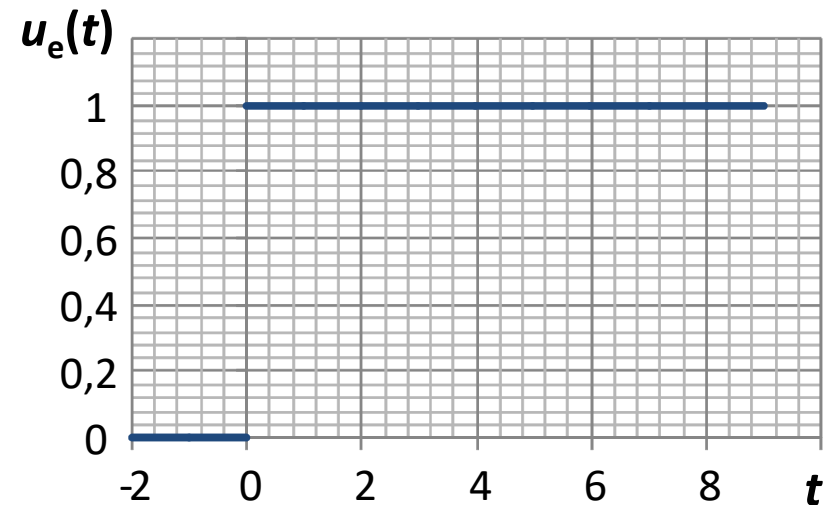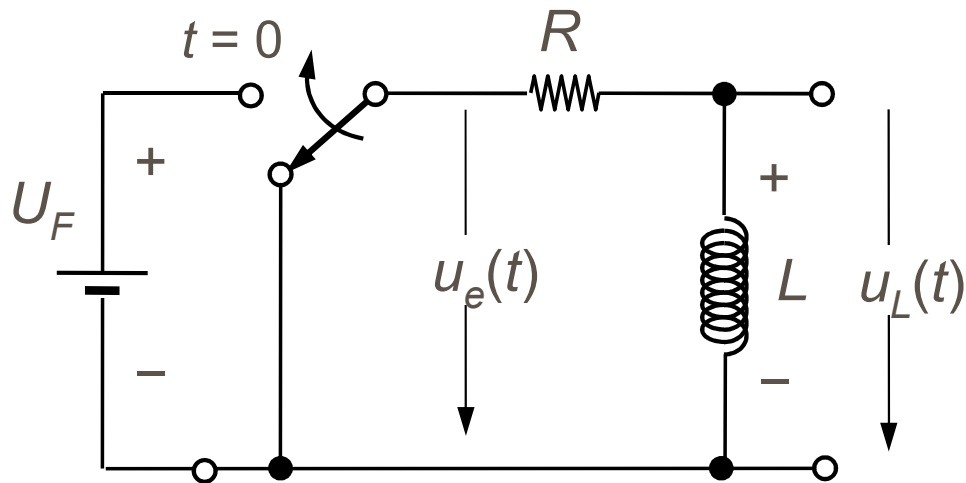

Circuito RL - Resposta ao Degrau

■ Resposta a um “degrau” de tensão

$$U_F = u_R + u_L = Ri + L \frac{di}{dt}$$


Solucionando a equação diferencial

(para $i_L(0^+) = 0A$) e fazendo $\tau = \frac{L}{R}$,

$$\rightarrow i(t) = \frac{U_F}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$


$$\rightarrow u_R = R \cdot i = U_F (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$
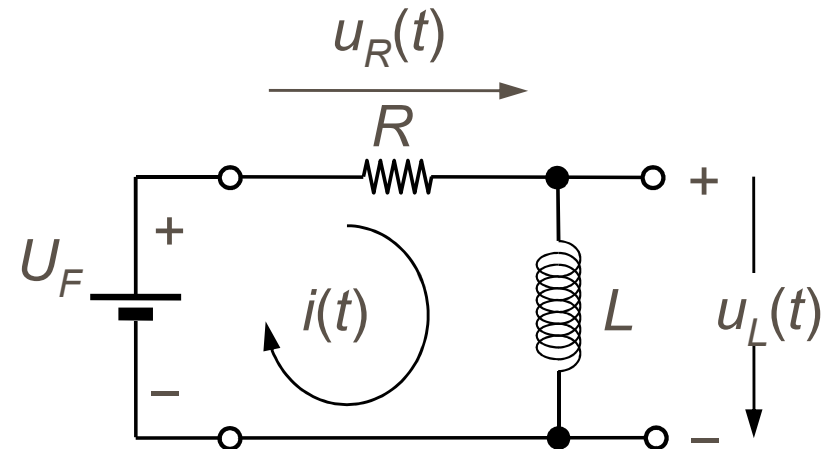
$$\rightarrow u_L = U_F - u_R = U_F e^{-\frac{t}{\tau}}$$




Circuito RL - Resposta ao Degrau

■ Resposta a um “degrau” de tensão

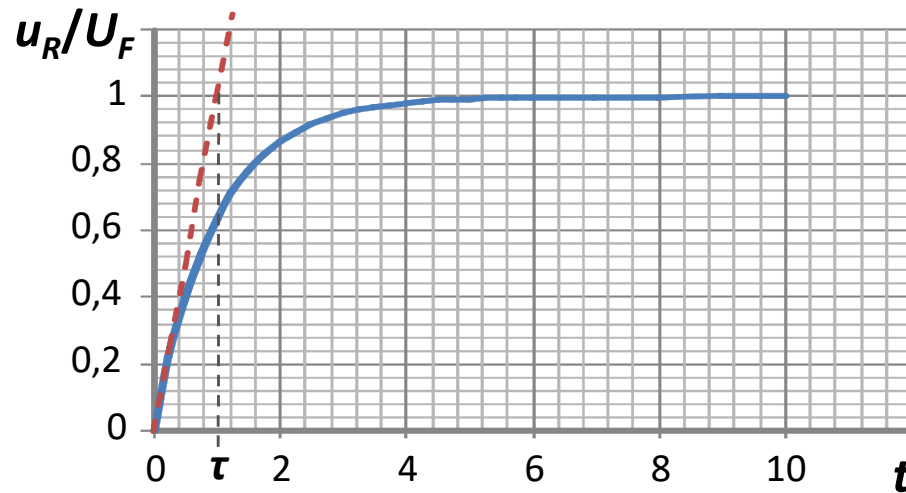

$$u_R = U_F (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\left(\tau = \frac{L}{R} \right)$$



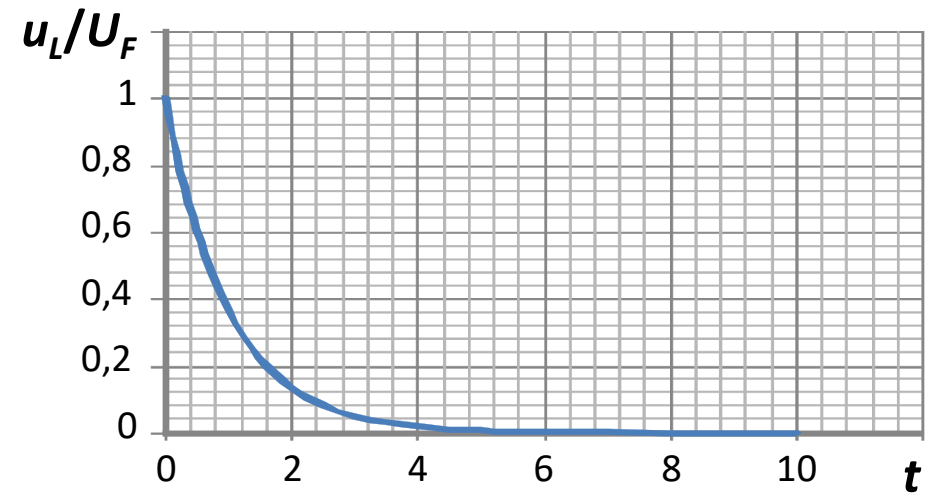


$$u_L = U_F e^{-\frac{t}{\tau}}$$


Resposta em Frequência

- Resposta a entradas sinusoidais em regime permanente (após transitório)
- Impedância
 - Medida da oposição à passagem de corrente elétrica em circuitos de corrente alternada (CA)
 - Análogo à resistência em circuitos de corrente contínua (CC)
 - A impedância tem parte real e/ou imaginária
- Impedância dos componentes (* $\omega = 2\pi f$)
 - Resistência $Z_R = R$
 - Condensador $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$
 - Indutor (bobina) $Z_L = j\omega L$
- Circuitos RC e RL de 1ª ordem
 - Filtros passa-baixo e passa-alto

Filtro RC Passa-Baixo

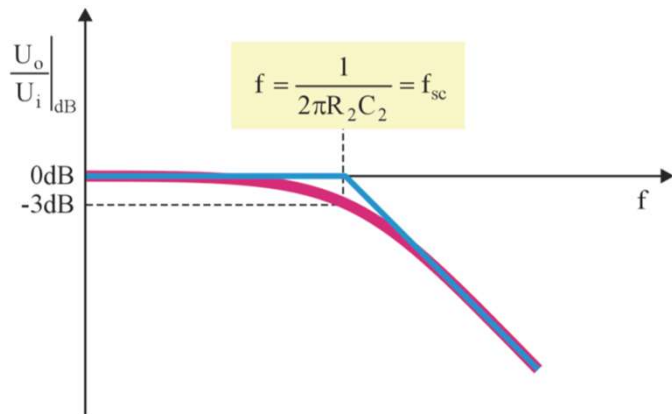
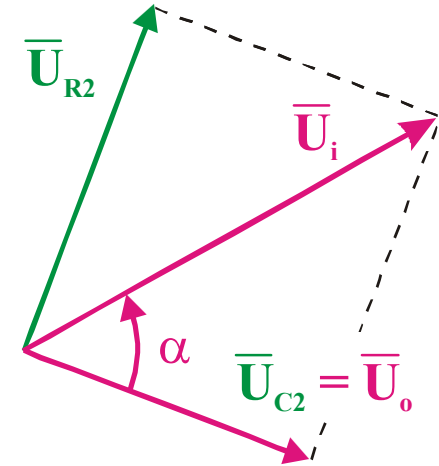
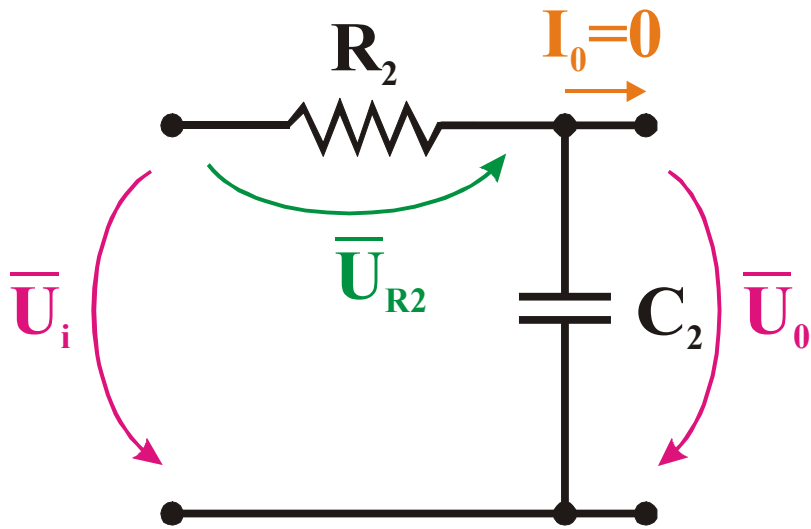


$$\left. \frac{U_o}{U_i} \right|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{(\omega R_2 C_2)^2 + 1}} \right)$$

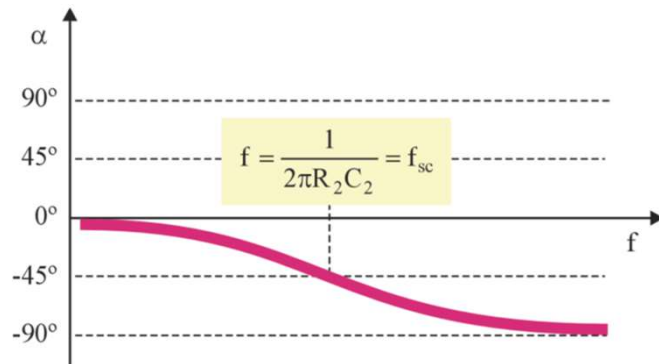


$$\alpha = -\arctg(\omega R_2 C_2)$$

Filtro RC Passa-Alto

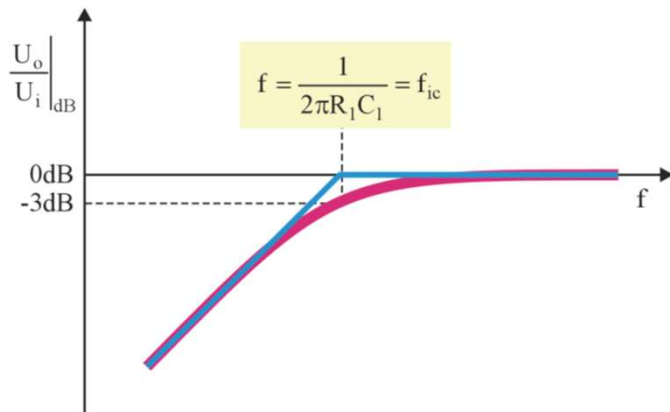
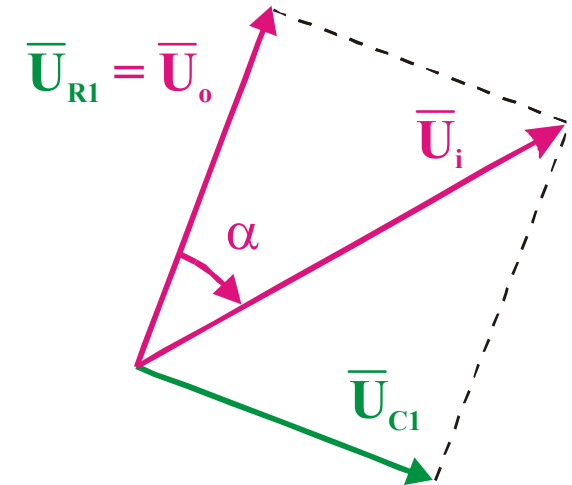
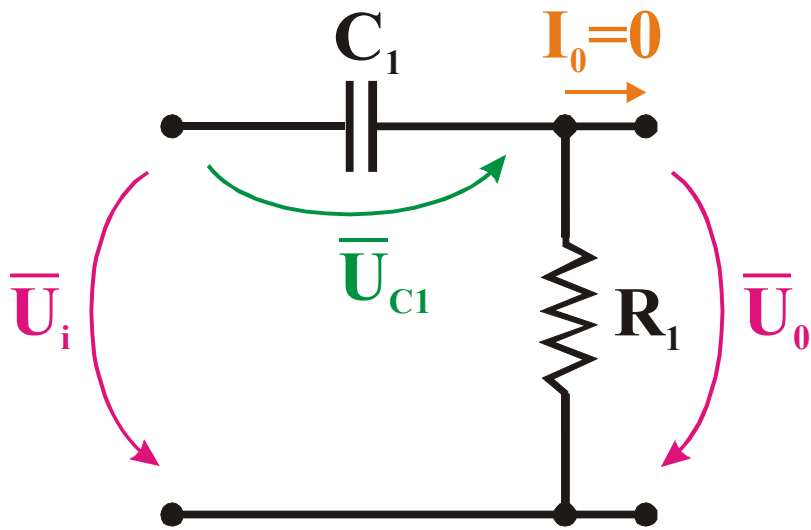


$$\left| \frac{U_o}{U_i} \right|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{\omega R_1 C_1}{\sqrt{(\omega R_1 C_1)^2 + 1}} \right)$$

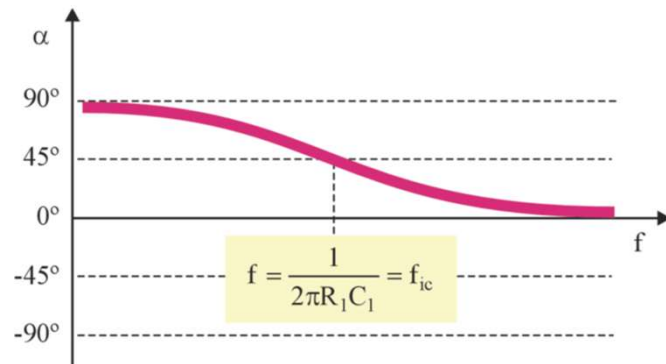


$$\alpha = 90^\circ - \arctg(\omega R_1 C_1)$$

Filtro RL Passa-Baixo

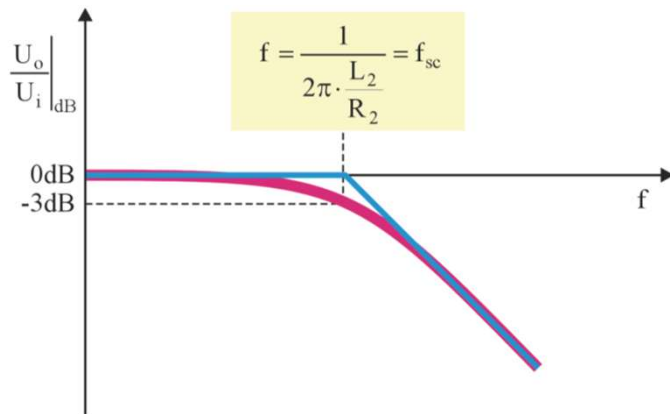
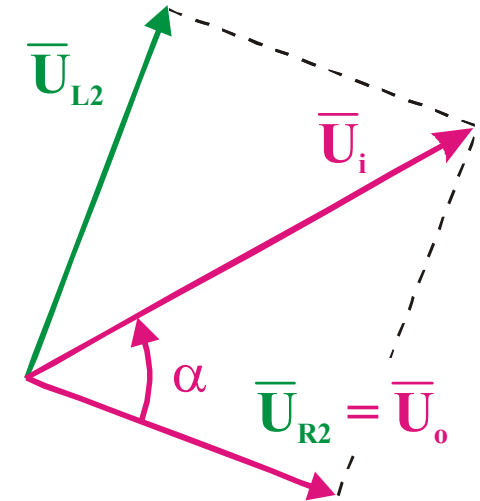
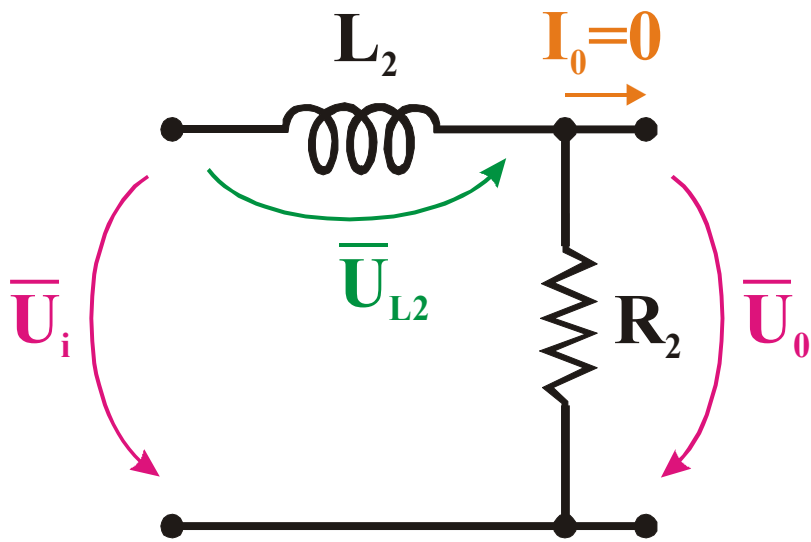


$$\left. \frac{U_o}{U_i} \right|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{\left(\omega \cdot \frac{L_2}{R_2} \right)^2 + 1}} \right)$$

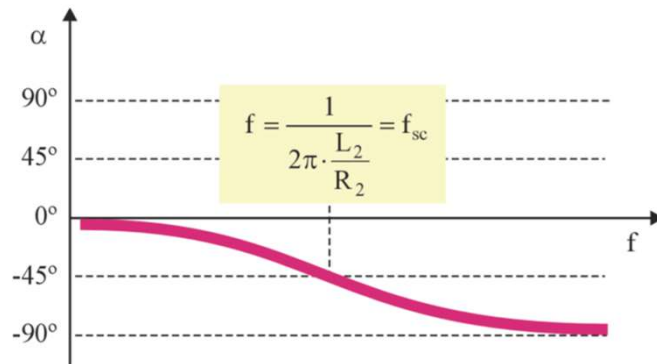


$$\alpha = -\arctg \left(\omega \cdot \frac{L_2}{R_2} \right)$$

Filtro RL Passa-Alto

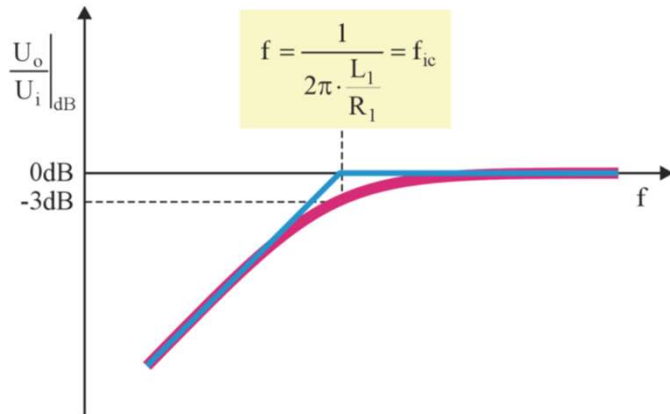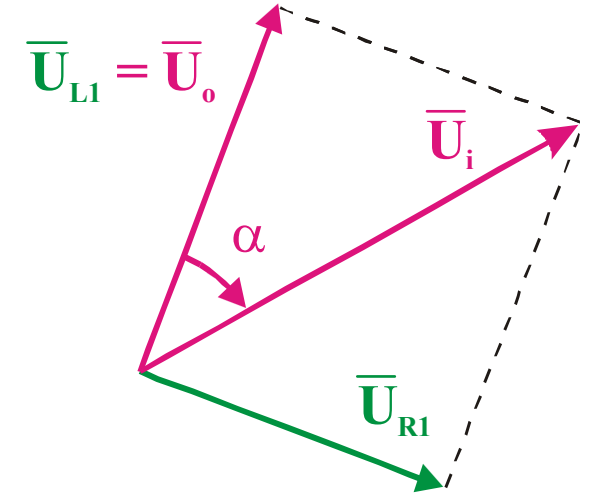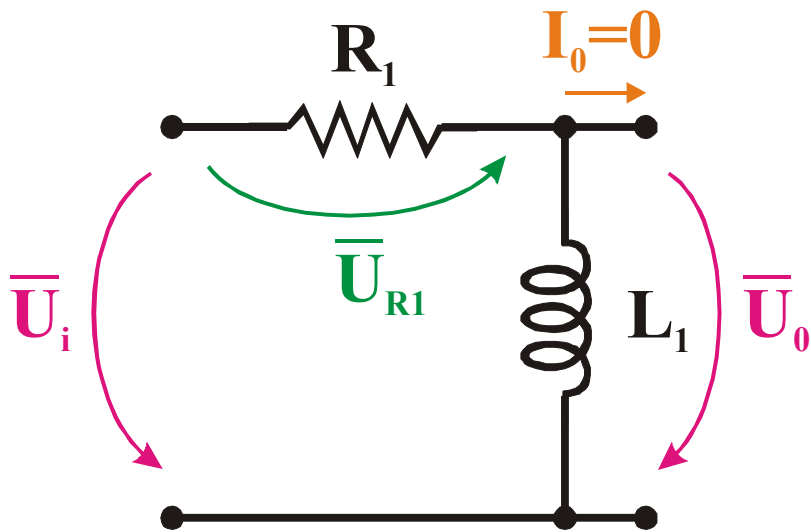

$$\left| \frac{U_o}{U_i} \right|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\omega \cdot \frac{L_1}{R_1}}{\sqrt{\left(\omega \cdot \frac{L_1}{R_1} \right)^2 + 1}} \right)$$

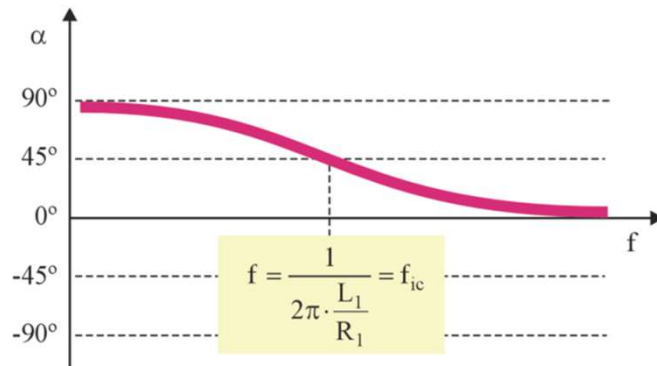

$$\alpha = 90^\circ - \arctg \left(\omega \cdot \frac{L_1}{R_1} \right)$$