

Universidade do Minho - Departamento de Eletrónica Industrial

Sistemas Digitais - Laboratórios

TP5 - Flip-flops e Máquinas de Estados

Duração máxima: 3 aulas.

Os alunos devem **entregar a preparação prévia ao docente no início da 1ª aula de cada trabalho (imediatamente ao entrar na sala)**, com a resolução de todas as questões indicadas a sublinhado no guia. **O atraso na entrega implicará uma penalização na nota.** A mesma resolução deve estar anotada no *logbook*.

Antes de realizar o trabalho, os alunos devem ter estudado os seguintes tópicos:

- 1) Diferenças entre entradas assíncronas e síncronas;
- 2) Distinção entre uma *latch* e um flip-flop;
- 3) Funcionamento de flip-flops D, T e JK;
- 4) Diferenças entre lógica combinacional e lógica sequencial;
- 5) Construção de diagramas de estado e de tabelas de estado, de transição e de excitação.

Durante a realização do trabalho, os alunos devem:

- 1) Realizar as montagens indicadas no guia;
- 2) Registar no *logbook* todos os valores calculados e medidos.

Depois de realizar o trabalho na totalidade, os alunos devem:

- 1) Ter verificado experimentalmente os tópicos propostos;
- 2) Ser capazes de identificar e evitar problemas de *bounce* em circuitos sequenciais;
- 3) Ser capazes de distinguir um flip-flop ativado por flanco ascendente (*positive-edge-triggered*) de um flip-flop ativado por flanco descendente (*negative-edge-triggered*);
- 4) Ser capazes de projetar circuitos sequenciais básicos.

Elementos de estudo:

- 1) Slides de Sistemas Digitais.
- 2) John F. Wakerly, "Digital Design, Principles and Practices", Prentice Hall, 2000.

Procedimento

Obs.: Todas as entradas dos componentes digitais devem ser sempre ligadas a pontos que forneçam tensão (e.g. Vcc, GND, um interruptor ou uma saída), ou seja, nenhuma entrada deve ser deixada em aberto, caso contrário, o mais provável é que o componente não funcione conforme esperado. Como sabe, também não deve aplicar uma tensão a uma saída, pois irá provocar um curto-circuito, pelo que deve sempre consultar o datasheet do componente para identificar as entradas e saídas antes de utilizá-lo.

1 - Quando uma saída provém diretamente de um interruptor normal, esta é afetada por problemas de **vibração mecânica (bounce)** quando o contacto se fecha. Isso significa que, caso a saída deste interruptor seja utilizada como **entrada de relógio (clock) de um circuito sequencial**, irão ocorrer **múltiplas transições do clock** para cada acionamento do interruptor (como ilustrado na figura 1a), em vez de somente uma transição de cada vez, como seria desejável, pelo que o circuito não irá funcionar conforme esperado.

Obs.: Conforme foi visto num trabalho prático anterior, a figura 1a apresenta uma representação do circuito interno de um interruptor do Digital Lab (por exemplo, P4), que se encontra montado no interior deste equipamento, pelo que **NÃO DEVE MONTAR ESSE CIRCUITO**, visto que o sinal P4 indicado na figura já se encontra disponível.

De forma a garantir que a mudança de nível lógico se faça sem oscilações, torna-se necessário utilizar um circuito chamado “**circuito de debounce**” como o apresentado na figura 1b, que é baseado numa *latch S' R'*.

Com este circuito, em vez de usar um interruptor mecânico (como o P4), deve usar um fio (como mostra a figura 1b) em que uma extremidade é ligada à massa e a outra faz contacto alternadamente com os terminais das resistências que estão ligados às entradas das portas NAND (pontos X e Y).

Indique o que acontece com o valor da saída OUT do circuito de *debounce* quando a extremidade livre do fio efetua a seguinte sequência:

- Faz contacto com o ponto Y.
- Deixa de fazer contacto com qualquer ponto.
- Passa a fazer contacto com o ponto X.
- Deixa de fazer contacto com qualquer ponto.

 


Fig. 1a - Interruptor mecânico.

 


Fig. 1b - Circuito de *debounce*.

Monte o circuito de *debounce* e teste o seu funcionamento, com auxílio de um LED do Digital Lab na sua saída.

Obs.: Não desmonte o circuito de *debounce*. Este circuito (ou equivalente) deve ser utilizado no exercício 3 e todos os exercícios seguintes que necessitem de *clock*.

2 - Um circuito integrado 74112 contém dois flip-flops JK *negative-edge-triggered* com entradas assíncronas $\overline{\text{PRESET}}$ e $\overline{\text{CLEAR}}$, como mostra a Figura 2.

Responda às seguintes perguntas:

- Quais devem ser os níveis lógicos que deve aplicar nas entradas $\overline{\text{PRESET}}$ e $\overline{\text{CLEAR}}$ para que o flip-flop opere de forma normal, ou seja, que a saída Q responda de forma síncrona às entradas de *clock*, J e K?
- Quais devem ser os níveis lógicos nas entradas $\overline{\text{PRESET}}$ e $\overline{\text{CLEAR}}$ para realizar a operação de SET assíncrono do flip-flop (ou seja, fazer $Q = 1$)?
- Quais devem ser os níveis lógicos nas entradas $\overline{\text{PRESET}}$ e $\overline{\text{CLEAR}}$ para realizar a operação de RESET assíncrono do flip-flop (ou seja, fazer $Q = 0$)?
- Preencha a Tabela 1 com os valores que as entradas J e K devem tomar para possibilitar as transições indicadas do estado atual (Q) para o estado seguinte (Q^*). Utilize *don't care* quando for apropriado.

 


Fig. 2. Flip-flop JK.

Tabela 1.

Q	Q^*	J	K
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3 - Projete um circuito contador ascendente/descendente de 2 bits utilizando flip-flops JK. O circuito deve possuir uma entrada C que controla a contagem da seguinte forma:

Para C = 1 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1 ...

Para C = 0 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3 ...

Além disso, o circuito deve ter uma outra entrada, chamada L, que funciona da seguinte forma: quando $L = 0$, o valor inicial da contagem ($Q_1 = Q_0 = 0$, neste caso) é carregado nos flip-flops, de forma assíncrona. Quando $L = 1$ o circuito efetua a contagem.

- Apresente uma tabela de transição/excitação que relacione como entradas: o estado atual (Q_1 e Q_0) e a entrada C; e como saídas: o estado seguinte (Q_1^* e Q_0^*) e os valores correspondentes nas entradas dos flip-flops (J_1 , K_1 , J_0 e K_0).
- Com base na tabela da alínea anterior, determine as equações de excitação dos flip-flops JK em função de Q_1 , Q_0 e C, com recurso a mapas de Karnaugh.
- Determine os sinais a inserir nas entradas assíncronas $\overline{\text{PRESET}}$ e $\overline{\text{CLEAR}}$ para satisfazer os requisitos deste problema.
- Desenhe o diagrama esquemático do circuito em conformidade com as regras indicadas nos trabalhos práticos anteriores.

Monte o circuito e teste o seu funcionamento **utilizando o circuito de *debounce*** montado no exercício 1 como entrada de *clock*.

Para comprovar a utilidade do circuito de *debounce*, após ter o circuito a funcionar conforme esperado, **observe o que ocorre quando substitui este circuito, na entrada de *clock*, por um interruptor normal do Digital Lab**, como por exemplo P7.

Considere no problema seguinte que A e B são os números mecanográficos (de 5 dígitos decimais) dos dois elementos do grupo, com $A < B$, sendo A1 e B1 os dígitos decimais mais à esquerda dos respectivos números, A5 e B5 os dígitos mais à direita. Caso o grupo tenha apenas um elemento, o número A é obtido da parte inteira de $B/2$, em que B é o número mecanográfico do aluno.

4 - Utilizando flip-flops D disponíveis em circuitos integrados 7474 e portas lógicas auxiliares, projete um circuito detetor de sequência que ative uma saída OPEN sempre que detectar a sequência de 4 bits desejada (S) na sua entrada BIT.

A **sequência S** deve ser derivada do valor do **dígito A3** do número mecanográfico A, através fórmula $S = A3 + 1$.

Por exemplo, para $A = 75423$, $A3 = 4$, pelo que $S = 5$, ou 0101 em binário. Neste caso, temos como exemplo a seguinte correspondência entre valores de entrada e saída da máquina de estados:

BIT	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
OPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1

O estado inicial da máquina de estados deve corresponder aos 3 dígitos menos significativos do **dígito B3** do número mecanográfico B. Por exemplo, no caso em que $B3 = 9$ (1001) o estado inicial corresponde a $Q2 = 0$, $Q1 = 0$ e $Q0 = 1$.

A atribuição de estados para os demais estados da máquina fica ao critério do grupo.

Além disso, o circuito deve ter uma outra entrada, chamada LOAD/SHIFT, que funciona da seguinte forma: quando $LOAD/SHIFT = 0$, o estado inicial é carregado nos flip-flops, de forma assíncrona. Quando $LOAD/SHIFT = 1$ o circuito funciona em conformidade com as instruções anteriores.

- Construa o diagrama de estados para a sequência de 4 bits do seu grupo.
- Efetue a atribuição de estados tendo em consideração o valor do dígito B3.
- Apresente a tabela de transição/saída para o problema, relacionando como entradas: o estado atual ($Q2$, $Q1$ e $Q0$) e a entrada BIT; e como saídas: o estado seguinte ($Q2^*$, $Q1^*$ e $Q0^*$) e a saída da máquina de estados (OPEN).
- Com base na tabela da alínea anterior, determine as equações de excitação dos flip-flops D e a equação de saída, com recurso a mapas de Karnaugh.
- Determine os sinais a inserir nas entradas assíncronas \overline{PRESET} e \overline{CLEAR} dos flip-flops para satisfazer os requisitos deste problema.
- Desenhe o diagrama esquemático do circuito.

Monte o circuito e teste o seu funcionamento.